

Metoda diferentelor booleene

Conceptul de diferenta booleana a fost introdus de Bob Brayton si este definit ca fiind rezultatul aplicarii operatiei “sau-exclusiv” asupra a doi cofactori.

Definitie

Fie functia f , unde $f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$.

Diferenta booleana a functiei f raportat la variabila x_i este :


$$\frac{df(x)}{dx_i} = f(\overline{x_i}) \oplus f(x_i) = f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n) \oplus f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n)$$

Observatie:

Daca $\frac{df(x)}{dx_i} = 0$ atunci f este independenta de variabila x_i

Daca $\frac{df(x)}{dx_i} = 1$ atunci f este senzitiva la valoarea lui x_i

 Aplicarea metodei pentru testarea liniilor unui circuit



Aplicarea metodei diferentelor booleene pentru un circuit

Pentru intrarile primare

Testarea defectului x_i blocat pe 0 (blocat pe 1) se desfasoara în doua etape :

a) Activare defect:

Aplica 1 pentru a testa daca linia x_i este blocata pe 0, respectiv aplica 0 pentru a testa daca linia x_i este blocata pe 1.

b) Senzitivizarea iesirii la schimbarea valorii pe x_i :

Aplica astfel de valori la intrarile primare încât $\frac{df}{dx_i} = 1$.

Observatie: În continuare se va folosi notatia b-l-0 pentru blocat pe 0, respectiv b-l-1 pentru blocat pe 1.

Testele pentru x_i b-l-0 (b-l-1) : $x_i \cdot \frac{df}{dx_i} = 1$ ($\overline{x_i} \cdot \frac{df}{dx_i} = 1$) .

Pentru liniile interne

$$\text{Testele pentru } h \text{ b-l-0 (b-l-1)} : h(x) \cdot \frac{df(x, h)}{dh} = 1 \quad (\overline{h(x)} \cdot \frac{df(x, h)}{dh})$$

Observatii:

Prin metoda diferentelor booleene se realizeaza de fapt tot senzitivizarea caii, prin activarea defectului si propagarea lui la iesire.

Diagrame de decizie binara

BDD – Binary Decision Diagrams


BDD-urile sunt de fapt arbori binari ce reprezinta functii booleene. Prin BDD-uri, avem la dispozitie o unealta grafica intuitiva, dar si un algoritm eficient de lucru cu functii booleene.

Nodurile unui BDD sunt variabilele functiei, ramurile reprezinta valorile (0 sau 1) pe care le poate lua variabila din care pornesc, iar frunzele reprezinta rezultatele functiei booleene.

Ramurile care merg spre stânga, reprezinta valoarea 1 (adevarat) a variabilelor din care pornesc; ramurile care merg spre dreapta reprezinta valoarea 0 (fals) a variabilelor din care pornesc.

Exemplul 1

 De exemplu, pentru functia $f=x$, avem BDD-ul:



BDD pentru $f=x$

Observati ca rezultatul functiei este 1 daca x este 1, si 0, daca x este 0.

Un aspect important în lucrul cu BDD-uri reprezinta optimizarea si reducerea lor. Scopul acestui pas este reducerea marimii BDD-ului, deci si a necesarului de memorie utilizat de algoritmii ce folosesc BDD-uri..

Definitie OBDD:

O diagrama de decizie binara se numeste *ordonata* daca fiecare variabila este întâlnita cel mult o singura data de-a lungul fiecărei cai de la radacina la un nod terminal si variabilele sunt întâlnite în aceeasi ordine pe toate caile de acest fel.

Definitie ROBDD:

O diagrama de decizie binara se numeste *reduisa* daca ea nu contine noduri care sa aiba subgrafuri izomorfe, sau noduri pentru care ambele ramuri care pornesc din nod sa pointeze spre aceeasi valoare terminala.

Exemplul 2

Funcția este: $f = x_1 + x_2$, adică x_1 SAU x_2 .

Tabela de adevar		
x_1	x_2	$x_1 + x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Diagrama neredusa corespunzătoare funcției este:

 


Diagrama neredusa a funcției $f = x_1 + x_2$

Pentru subgraful corespunzător lui x_2 , atunci când valoarea lui x_1 este 1, se observă că rezultatul funcției este 1 indiferent de valoarea lui x_2 . Eliminând nodurile redundante diagrama redusă rezultantă va fi :

 


Diagrama redusă al $f = x_1 + x_2$ după eliminarea nodurilor redundante

Pachetul BDD

Pachetul-program BDD pe care îl vom utiliza constă în două aplicații separate: *bdd* și *bdd2X*. Ambele rulează sub Linux.

bdd2X

Acest program primește ca parametru un fișier cu funcția (funcțiile) booleană, creează BDD-ul ordonat și redus și îl afișează grafic. Trebuie să fie activ mediul grafic X-Window (treceți din modul text Linux în modul grafic cu comanda *startx*).

bdd

Acest program primește ca parametru tot un fișier cu funcția (funcțiile) booleană și afișează informații text despre BDD-ul corespunzător funcției. Lucrează în mod text. De asemenea, este capabil să afișeze combinația de variabile pentru care rezultatul funcției rezultă 1.

bx

Deoarece *bdd2X* lucrează implicit cu BDD-uri cu ramuri negate (un alt tip de BDD-uri), vom folosi scriptul *bx*, care execută comanda

bdd2X -o

pe fișierul primit ca parametru. Astfel, *bdd2X* va afișa BDD-ul cu ramuri nenegate.

Reguli în construirea fișierelor cu funcții

Se pot folosi expresii, definiții și operatori.

Datele de intrare sunt reprezentate de una sau mai multe reguli sau definiții separate prin `.` sau `;`

La nivelul superior avem reguli, definiții, vectori și „write”.

Un vector este o listă de expresii între paranteze drepte.

O definiție este de fapt o expresie mai specială.

„let” asociază unui identificator o expresie.

„write” scrie text la ieșirea standard (ecran).

„=” testează egalitatea a două formule.

set este pentru aflarea combinației de valori ale variabilelor de intrare pentru care funcția da 1.

$z|b$ calculează z_b în diferențele booleene.

Ordinea evaluării operatorilor este de la stânga spre dreapta, ținând cont de următoarele priorități:

1. funcții predefinite (ex. *set*)
2. negare postfixată (`'`)
3. negare prefixată (`~`)
4. *and*
5. *or*
6. *implica*, *implicat de*, *echivalent*, *sau-exclusiv*
7. construcție *if-then-else* (`'?' ':'`)
8. *identitate*

Perechile de paranteze pot fi folosite în cazurile în care ordinea dorită intră în conflict cu regulile de mai sus, sau pur și simplu pentru a scoate în evidență anumite operații. Spațiile albe, adică spațiile, taburile și liniile vide pot apărea în orice număr între două bucăți de text, și la începutul și sfârșitul fișierului de intrare. Comentariile de tip C pot apărea oriunde unde sunt permise spațiile albe.

Variabilele sunt desemnate de identificatori care consta în litere, cifre sau caracterul underscore, dar trebuie sa înceapa cu o litera. Se face distinctie între literele mari si literele mici. Exista mai multe alternative, variante de alegere pentru operatori (vezi tabelul de mai jos).

Observatie: Identificatorii care reprezinta cuvinte rezervate nu pot fi folositi pentru a desemna variabile!

Variabilele introduse de constructia 'let' sunt pastrate într-o tabela separata de simboluri. La evaluare, aceste variabile au prioritate mai mare decât variabilele simple care au acelasi nume, ca de exemplu :

let $x = a \vee b$.

$x \& b == c$. Unde 'x' din ' $x \& b$ ' este egal cu ' $a \vee b$ '.

Constantele 0 si 1 vor fi interpretate ca fals si adevarat, respectiv.

Operatorii

<i>operator</i>	<i>sens</i>	<i>variante</i>
'	negare postfixata	
~	negare prefixata	!,not
^	si	and,&
∨	sau	or,+
->	implica	implies
<-	implicat de	implied by
<->	echivalent	equiv,==
*	sau exclusiv	><,xor
? :	if-then-else	
=	egal,identific	

Operatorii si echivalentele lor din tabelul de mai sus se pot folosi în fisierele-functie pe care *bx* sau *bdd* sa le proceseze.

Observatie: nu se admite *nand*, *nor*. Se va lucra cu negarea iesirii acestor porti.

Exemplul 3

Functia: $f = a \text{ and } b$

Numele fisierului: *and_g*

Continutul fisierului: *a and b. /*cu punct cu tot*/*

Comanda: *./bx and_g*

Rezultatul:



Valorile 0 si 1 nu reprezinta valorile variabilelor, ci rezultatul final, valoarea functiei. De exemplu, pentru $a=1$ (ramura din stânga), se ajunge la b . Dacă si $b=1$ (ramura din stânga), rezultatul functiei – frunza – va fi 1 (afisat). Dacă $a=1$ (stânga) si $b=0$ (dreapta), rezultatul functiei este 0 (afisat). Dacă $a=0$ (dreapta), nici nu se mai verifica b , deoarece acesta este X, adica nu conteaza, rezultatul se da direct, adica 0. Observati ca aceasta aplicatie (*bdd2X* sau *bx* care îl foloseste) genereaza din start diagrama ordonata si redusa.

Exemplul 4

Functia: $f=a \text{ and } b$

Numele fisierului: *and_t*

Continutul fisierului:

```
set(a and b). /*cu punct cu tot*/
```

Comanda: *./bdd and_t*

Rezultatul:

Satisfying truth-assignment is:

a := 1


b := 1

BDD si diferente booleene

Vom folosi aplicatia *bdd* pentru a gasi combinatia (testul) care detecteaza un defect presupus, precum si aplicatia *bdd2X* (*bx*) pentru afisarea arborelui grafic asociat testului respectiv.

Exemplul 5

Circuitul:

 

Expresia functiei: $e = (a \text{ and } b) \text{ or } d$

Cu bdd

Numele fisierului: `ex5_t`

Defectul presupus: `a s_a_0`

Continutul fisierului:

let e = (a and b) or d.

*let dif = e|a xor e|a'. /*trebuie sa calculam diferenta booleana*/*

let diff = a and dif.

set (diff).

Comanda: `./bdd ex5_t`


Combinatie satisfacatoare (adica pentru care rezultatul functiei este 1):

`a := 1`

`b := 1`

`d := 0`

Propagarea defectului la iesire

 

Cu bdd2X (bx)

Continutul fisierului:

let e = (a and b) or d.

*let dif = e|a xor e|a'. /*trebuie sa calculam diferenta booleana*/*

let diff = a and dif.

diff.

Comanda: `./bx ex5_g`

Rezultatul:



Observati ca pentru $a=1$, $b=1$, $d=1$, functia va rezulta 0.

0 din stânga lui d nu este valoarea lui d (în direcția stânga d fiind 1), este valoarea finală a funcției dacă $d=1$ și variabilele anterioare toate cu valoarea din stânga, adică 1.

Exemplul 6

Acelasi circuit ca la ex. 5.

Defectul presupus: `c s_a_1` (linie internă!)

Cu bdd

Numele fisierului: `ex6_t`

Continutul fisierului:

let e = (a and b) or d.

*let dif = e|(a and b) xor e|(a and b)'. /*trebuie sa calculam diferenta booleana*/*

let diff = (a and b)' and dif.

set (diff).

Comanda: `./bdd ex6_t`

Combinatie satisfacatoare:

a	$:= 0$		a	$:= 1$
b	$:= X$	sau	b	$:= 0$
d	$:= 0$		d	$:= 0$

Cu bdd2X (bx)

Numele fisierului: `ex6_g`

Continutul fisierului:

let e = (a and b) or d.

*let dif = e|(a and b) xor e|(a and b)'. /*trebuie sa calculam diferenta booleana*/*

let diff = (a and b)' and dif.

diff.

Comanda: `./bx ex6_g`


Rezultatul:



Observati ca daca $a=0$ (spre dreapta), atunci se sare peste b direct la rezultat, adica $b=X$. Acest lucru se vede si din combinatiile satisfacatoare date anterior de *bdd* în mod text.

Exercitii

 1. Încercati exemplele 3,4,5 si 6 (în mod text cu *bdd* si în mod grafic cu *bx*).
2. Scrieti si testati fisierele pentru defectele **b** s_a_0, **f** s_a_0 si **h** s_a_1 din circuitul urmator:



Observatii:

- Acest circuit este cel discutat la laboratorul de diferente booleene.
- Aveti nevoie de 6 fisiere în total (pentru fiecare defect câte doua – pentru *bdd* si pentru *bx*).
- Observati rezultatele pentru **f** s_a_0, care este defect nedetectabil.